

[LAB] FA: Fuentes de alimentación lineales

- El diagrama en bloques de una fuente de alimentación lineal puede verse en la figura adjunta. Consta de cuatro partes: **Transformador**, **Rectificador**, **Filtro** y **Regulador**.



Fuentes de información

1. [Fuentes de alimentación lineales. Parte 1](#)

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:fa:fa_lin_intro:inicio?rev=1781846083

Last update: **2026/06/19 07:14**

