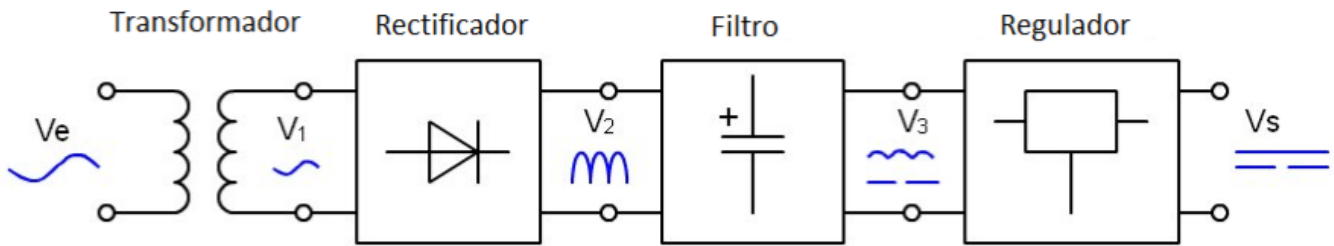


## [LAB] FA: Fuentes de alimentación lineales

- El diagrama en bloques de una fuente de alimentación lineal puede verse en la figura adjunta. Consta de cuatro partes: **Transformador**, **Rectificador**, **Filtro** y **Regulador**.



### Fuentes de información

- [Fuentes de alimentación lineales. Parte 1](#)

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:

[https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:fa:lin\\_intro:inicio](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:fa:lin_intro:inicio)

Last update: 2025/12/12 07:20

