

[LAB] FA: Rectificación



1. Fuentes de alimentación lineales. Parte 1

Fuentes de alimentación

Definición y simbología

- Una fuente de alimentación es un circuito electrónico que convierte la un voltaje de alterna (CA) en un voltaje de corriente continua (CC) de valor apropiado.
- El símbolo empleado para representar una fuente de alimentación en un esquema eléctrico es el que se ve a continuación. Como se puede ver, hace referencia a su función de convertir CA en CC.




Clasificación

- De acuerdo a su principio de funcionamiento, las fuentes de alimentación se clasifican en dos tipos:
 - Fuentes lineales
 - De diseño sencillo, generan poco ruido eléctrico y son económicas para potencias bajas (menos de 10 Watts).
 - La principal desventaja es que no son muy eficientes (60% como máximo).
 - Fuentes conmutadas
 - También llamadas switching, son mas complicadas, generan mucho ruido eléctrico, lo que puede causar interferencias en otros circuitos.
 - Tienen la ventaja de ser mas eficientes (entre 70% y 90%).

Fuentes de alimentación lineales

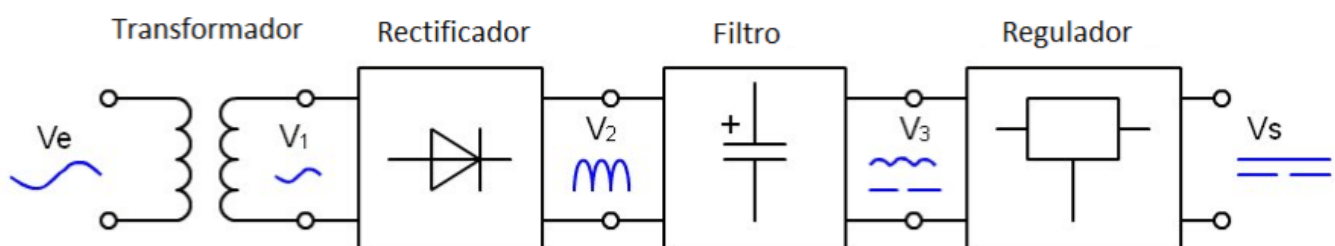- El diagrama en bloques de una fuente de alimentación lineal puede verse en la figura adjunta. Consta de cuatro partes: **Transformador**, **Rectificador**, **Filtro** y **Regulador**.



Transformador

- Disminuye el valor de la tensión alterna de entrada (generalmente la línea de energía eléctrica), a un valor mas bajo.
- Su salida es también una tensión alterna que cumple con la fórmula:

$$\frac{V_e}{V_1} = \frac{N_p}{N_s} = m$$


- Donde: **Ve** y **V1** son la tensión de **primario** y **secundario** del transformador respectivamente, **Np** y **Ns** son el número de vueltas del primario y secundario respectivamente y **m** la relación de transformación.
- Despejando la tensión de salida del transformador V1: $V_1 = V_e / m$
- Las características fundamentales del transformador son sus tensiones de entrada y salida (en voltios) y la corriente de secundario que es capaz de entregar.
 - Por ejemplo si un transformador es de 220/12V 1A, eso significa que está construido para trabajar con una tensión de 220V en el primario y en esas condiciones entrega en el secundario 12V alternos y una corriente de hasta 1 Amperio.

Rectificador

- El rectificador se encarga de convertir la corriente alterna (CA) que entrega el transformador en una corriente continua (CC).
- Para ello usualmente se emplea un circuito con **diodos**, que tienen la característica de dejar pasar la corriente sólo en una dirección: cuando el ánodo es positivo con respecto al cátodo.
- Los parámetros mas importantes en un diodo rectificador son:
 - La tensión inversa máxima: Tensión entre ánodo y cátodo cuando está polarizado inversamente.
 - La corriente directa máxima: Corriente que soporta al estar polarizado en forma directa.
- Dos tipos de diodos muy usados como rectificadores son el 1N4007, que soporta hasta 1A de corriente directa y el 1N5408 que soporta hasta 3A. Ambos están preparados para trabajar con tensiones inversas de 700 voltios, mas que suficiente para una fuente de alimentación conectada a la red eléctrica.
- Hay tres circuitos básicos de rectificadores: Uno de media onda y dos de onda completa.

Rectificador de media onda

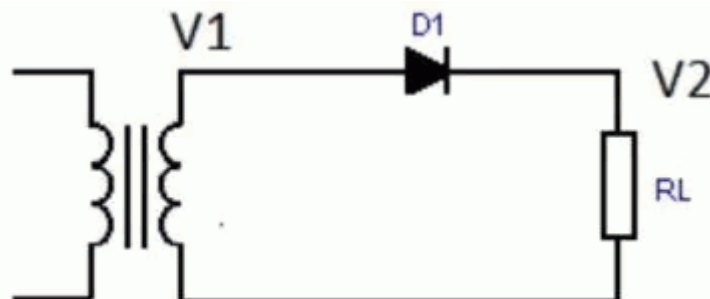
- Es el circuito mas simple y consiste en sólo un diodo conectado a la salida del transformador.




- V1 es la salida del transformador y V2 la salida del rectificador.
- RL es una resistencia que representa el resto del circuito que sigue al rectificador.
- D1 es el diodo rectificador.
- Para explicar el **funcionamiento** del circuito debemos recordar que la corriente alterna tiene dos semiciclos, de polaridad opuesta, que llamaremos semiciclo positivo y semiciclo negativo.
 - En el **semiciclo positivo**, fijándonos en la figura adjunta, el positivo está conectado al ANODO del diodo y el negativo (a través de la resistencia) al CÁTODO. En esas condiciones, el diodo está polarizado en forma DIRECTA y permite la circulación de corriente a través de él y por la resistencia RL, lo que produce que la

tensión de salida tenga la misma forma que la tensión de entrada.


- Cuando la tensión a la salida del transformador se invierte, durante el **semiciclo negativo**, el diodo queda polarizado inversamente y no permite la circulación de corriente. En esas condiciones, la tensión de salida es igual a cero.
- Esto significa que a la salida del rectificador hay tensión sólo durante los semiciclos positivos de la tensión de entrada, como puede verse en la gráfica adjunta, donde se muestran sincronizadas las señales de entrada y salida del rectificador de media onda.
- Como se puede apreciar, la tensión rectificada media onda dista bastante de un CC ideal, sin variaciones de tensión. Además, la tensión de salida es baja, ya que la mitad del tiempo es cero.
- Este circuito tiene la ventaja de su gran simplicidad (sólo un diodo) pero prácticamente no tiene aplicación.

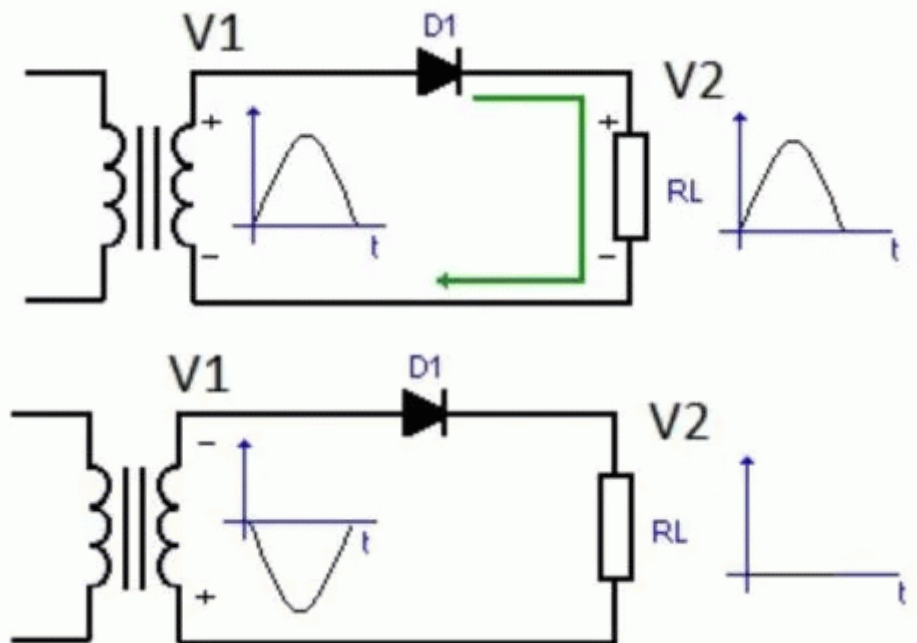


V1 Salida senoidal del transformador

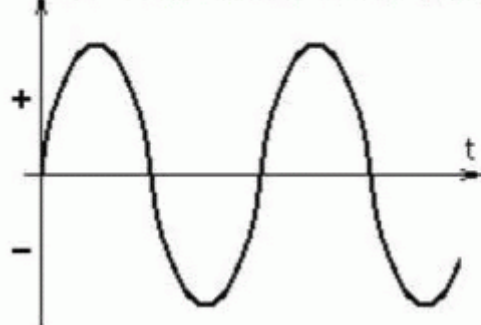


V2 Salida del rectificador media onda

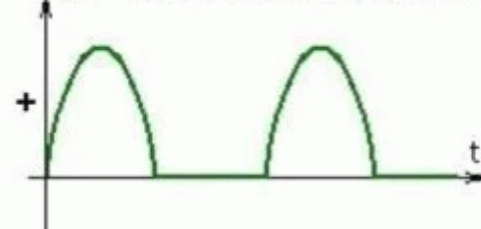

- Podemos ver lo anterior en funcionamiento en la siguiente simulación.
 - Podemos ver como el diodo deja pasar la corriente cuando la tensión en su ánodo es positiva (verde) pero no cuando es negativa (roja).
 - El transformador en esta simulación tiene una relación de transformación de 1, así que la tensión del secundario es igual a la del primario. Así, se puede ver que la tensión pico en la carga es ligeramente menor a la salida del transformador porque cae un voltaje en el diodo.

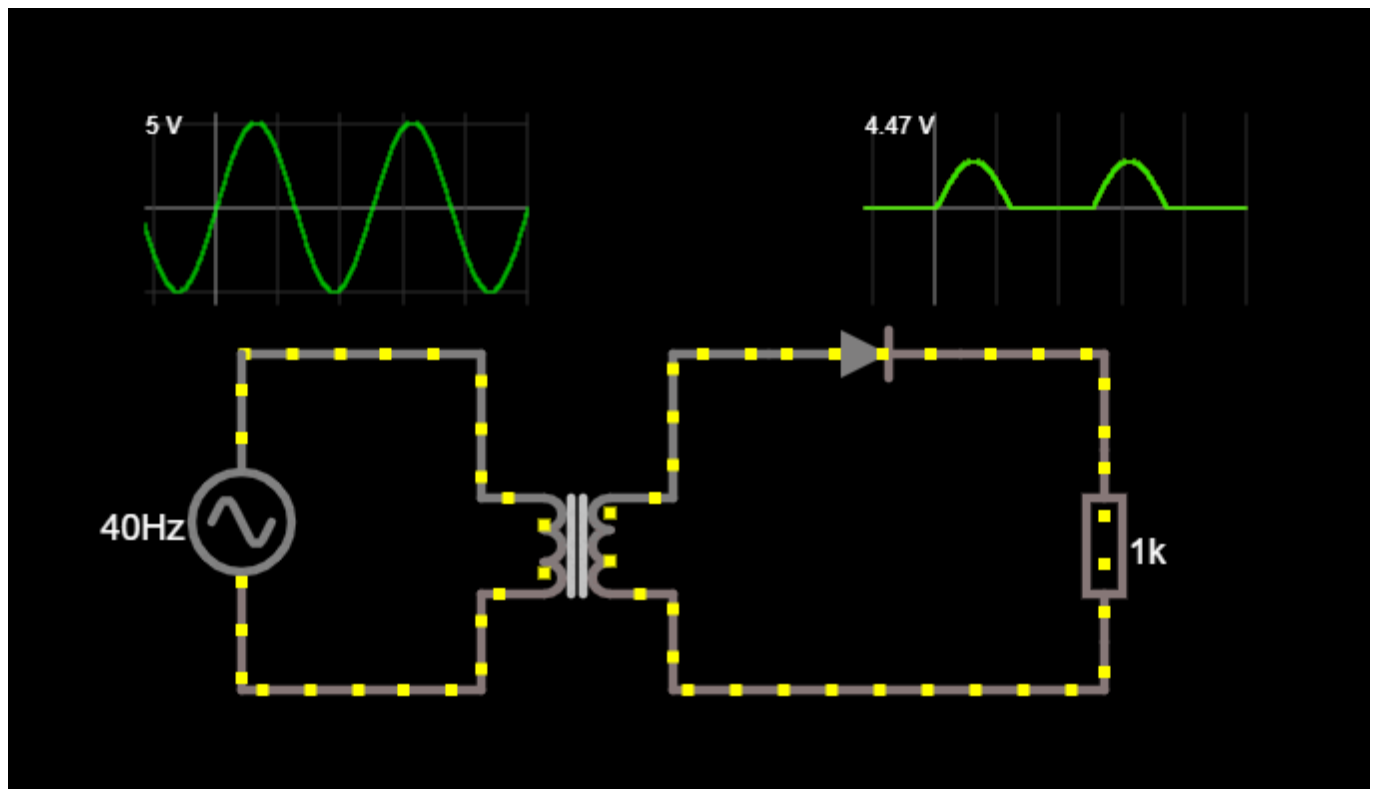


Rectificador de onda completa

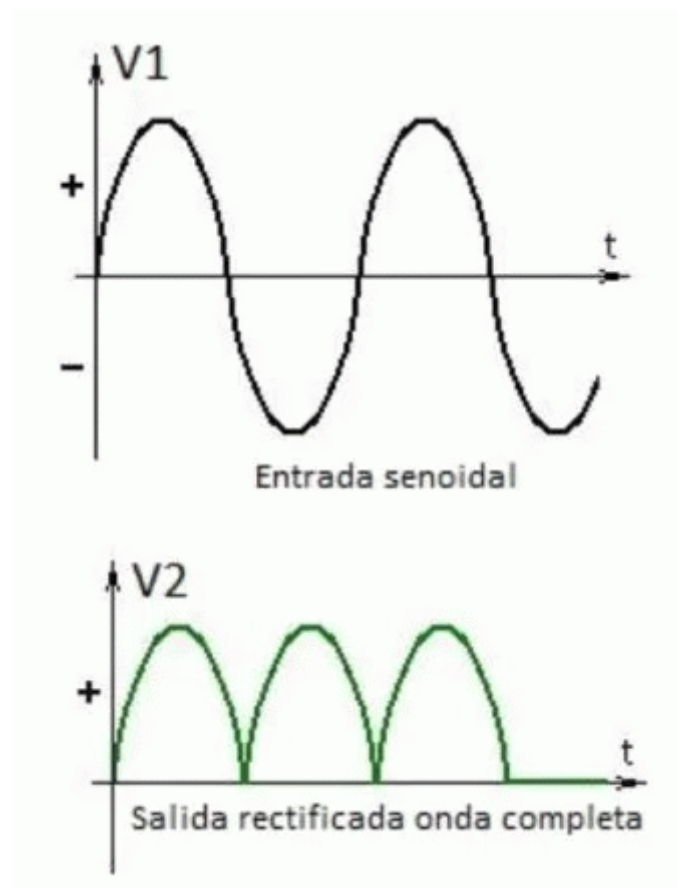


Con transformador de toma intermedia y dos diodos


- Este circuito funciona con dos diodos y un transformador especial, con una derivación al medio de su secundario, lo que divide la tensión de salida en dos partes iguales.
- Durante el **semiciclo positivo**:
 - El punto medio es menos positivo o negativo respecto al extremo superior que es positivo y menos negativo o positivo respecto del extremo inferior que es negativo.
 - En estas condiciones, el diodo D1 está polarizado en forma directa, permitiendo la circulación de corriente a través de RL y el diodo D2 está polarizado en forma inversa, bloqueando la circulación de corriente.
- Durante el **semiciclo negativo**:
 - Ahora el que queda polarizado en forma directa es el diodo D2 y D1 en forma inversa.
 - La corriente ahora circula por D2 pero cuando pasa por RL lo hace en la misma dirección que antes, por lo que la tensión de salida tiene la misma forma que en el semiciclo positivo.
- Vemos entonces una diferencia fundamental con el circuito del rectificador de media onda: la corriente circula por RL tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. De esta forma la tensión de salida de este circuito se parece mas a una CC ideal. Sin embargo, este circuito tiene la contra de requerir un transformador de toma intermedia en el secundario, lo que puede encarecerlo un poco.

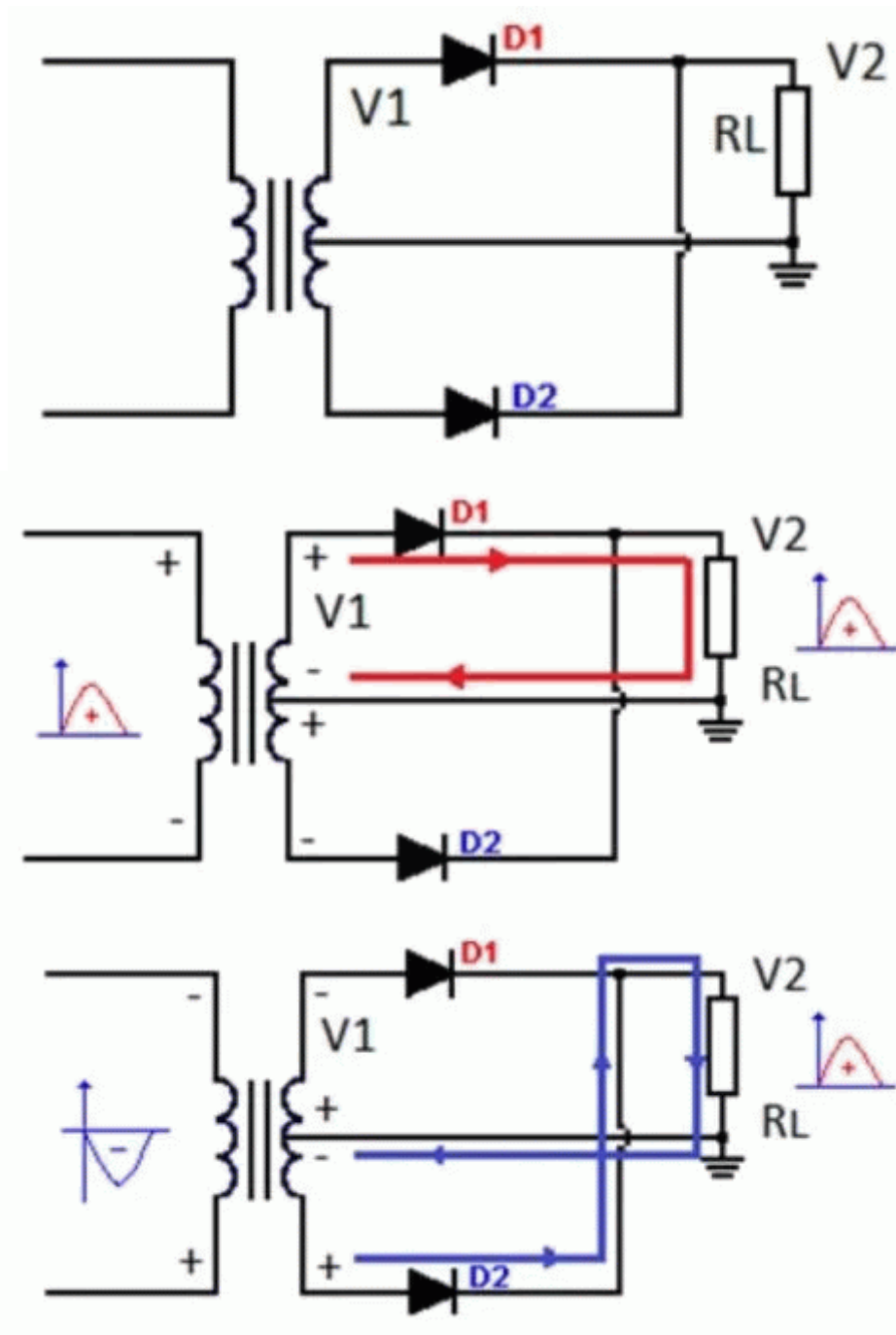


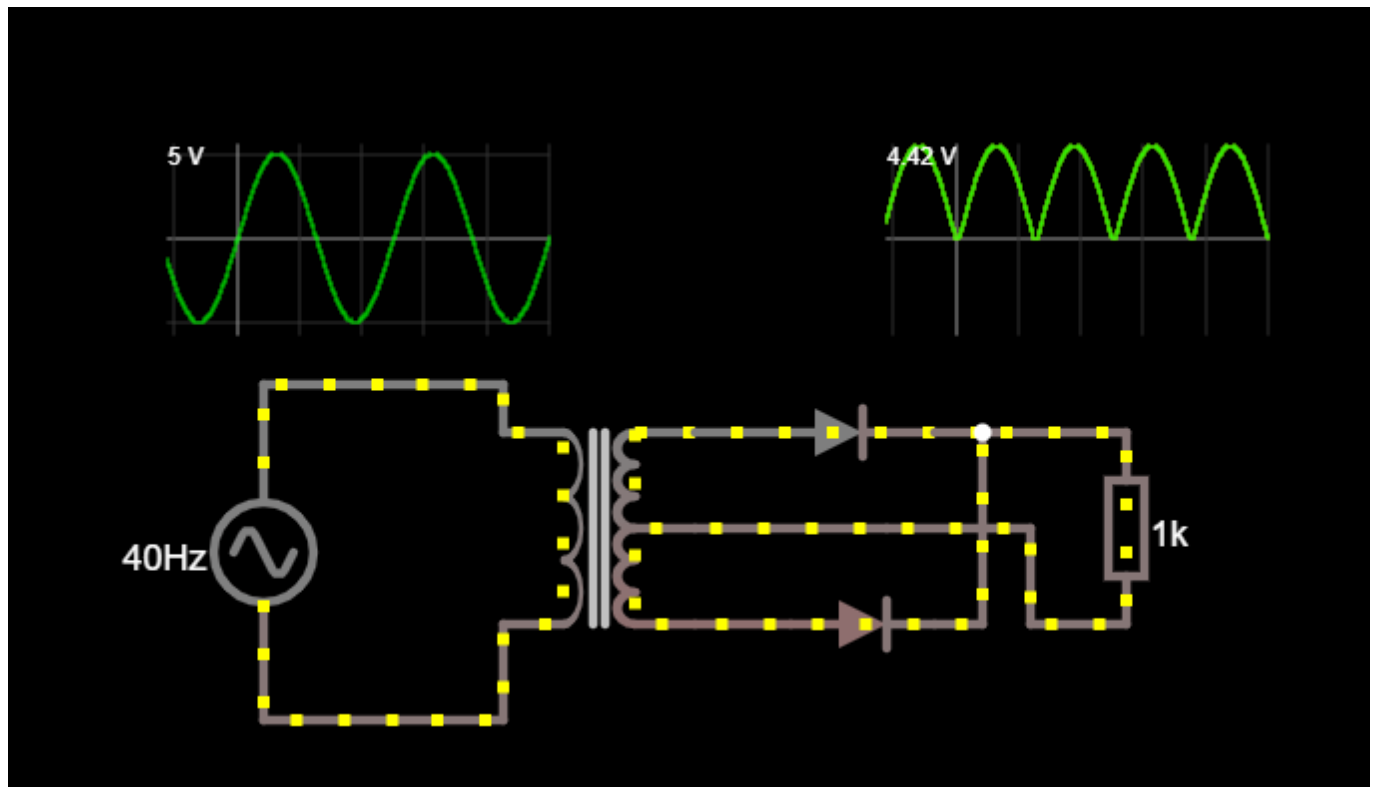- En la simulación puede apreciarse como la corriente por la resistencia de carga siempre circula en el mismo sentido, proveniente de un diodo y luego del otro.




Con puente de diodos

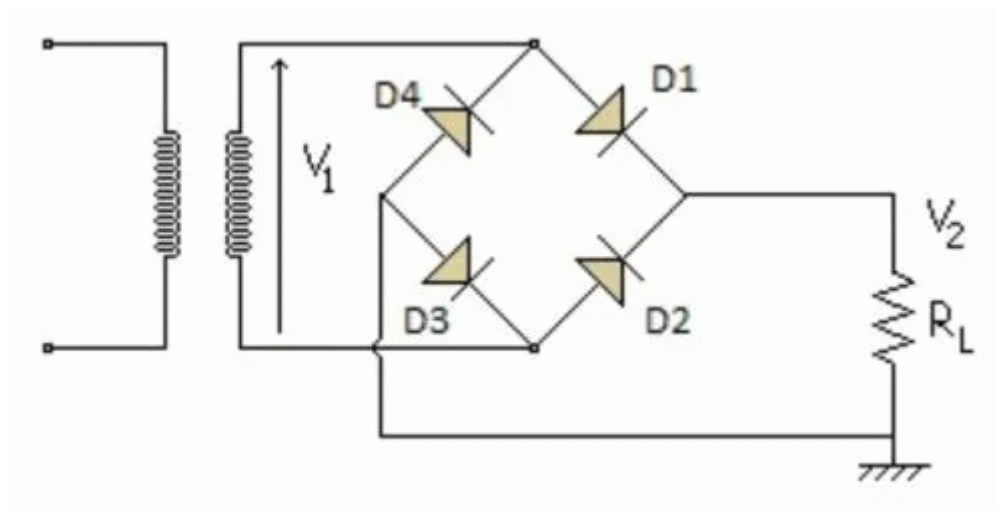


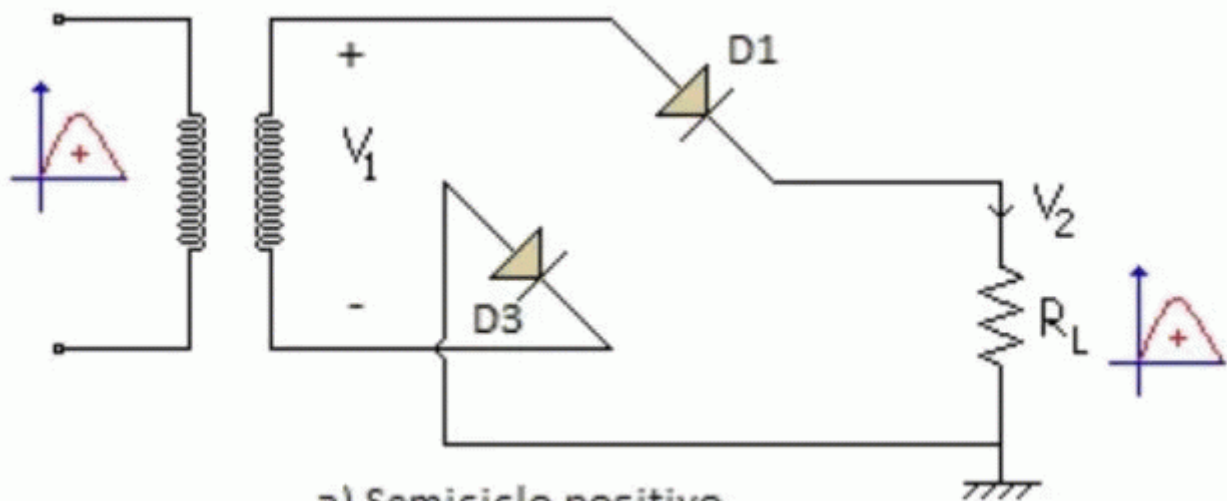

a) Semiciclo positivo

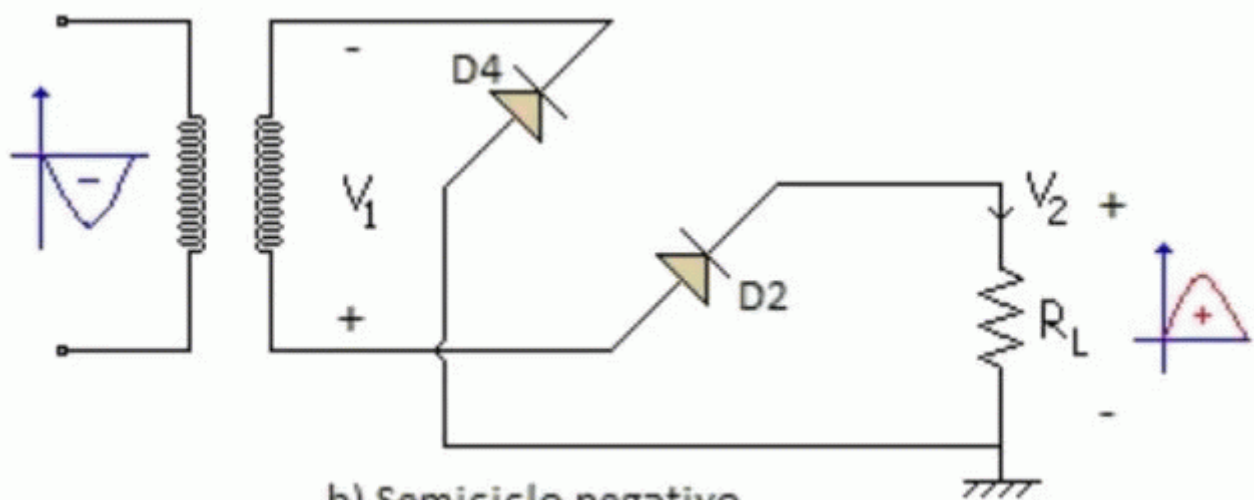

b) Semiciclo negativo

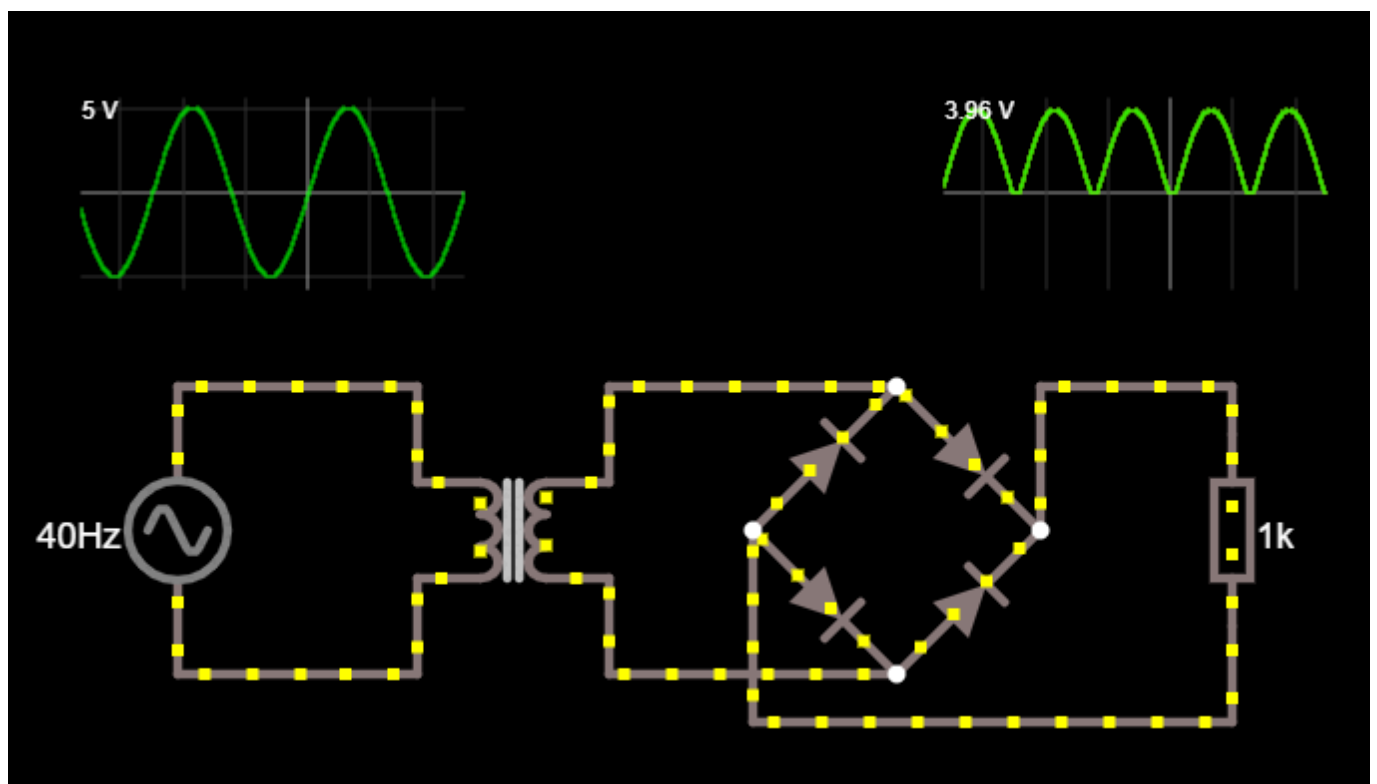

Last
update: doc:tec:lab:fa:rectificacion:inicio <https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:fa:rectificacion:inicio?rev=1764787647>
2025/12/03 19:47

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:fa:rectificacion:inicio?rev=1764787647>

Last update: **2025/12/03 19:47**

