


[Laboratorio] Carga para mediciones

Diseño de un sistema de cargas para realizar diversas mediciones en circuitos, tales como ruido o rizado y hacer pruebas de estrés a circuitos tales como fuentes de alimentación o amplificadores.

- **Resistencias 8 Ω , 100 W**

- Se disponen varias resistencias de 8 Ω y 100 W en montaje mixto para lograr diferentes valores de carga.
- Circuito propuesto de 10 Ω para un estudio de una **fuentes de 60 V y 6 A:**

Simulación en Proteus

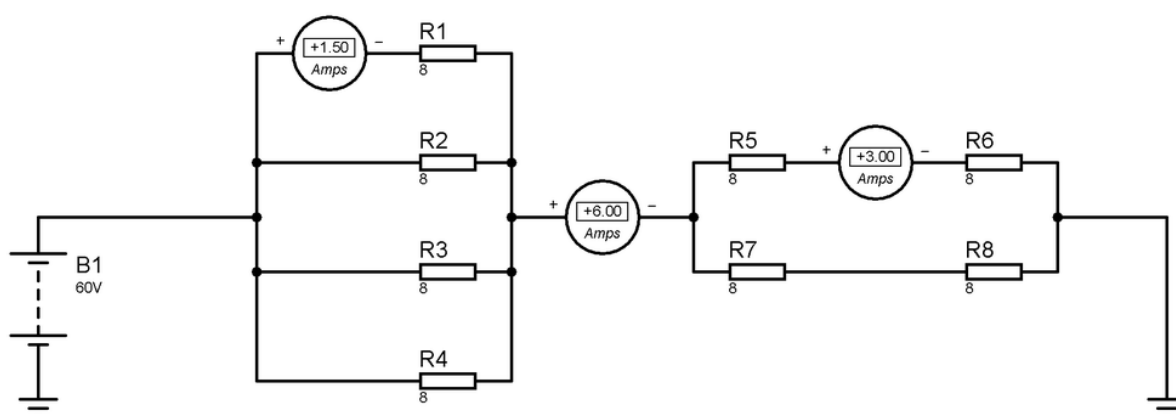

- R1 a R4 forman un paralelo resultante de 2 Ω .
- R5 y R6 en serie resultan 16 Ω , que en paralelo con otros 16 Ω resultan un conjunto de 8 Ω .
- Todo el conjunto presenta una **resistencia total de 10 Ω** .

- **Radiador 40x40x100 mm**

- Las resistencias van sujetas a radiadores.

- **Ventilador 40x40 mm**

- Los radiadores están colocados en posición vertical, teniendo en su parte inferior ventiladores que insuflarán aire por su interior: de abajo arriba.

- **Termostato XH-W3002**

- Los ventiladores actuarán mediante el control de un termostato, que estará midiendo la temperatura de los radiadores mediante sondas.

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:prx_carga:inicio?rev=1764232181

Last update: **2025/11/27 09:29**

